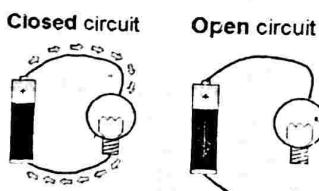


**UNIT - V****மின்னோட்டம் (Electricity)****மின்குற்றுகள் (Electric circuits)**

1. மின்னோட்டவியல் என்பது மின்னூட்டப்பக்களின் நகர்வினை பற்றி படிப்பது ஆகும்.
2. ஒரு மின்குற்று என்பது ஒரு மூடிய பாதையில் மின்னோட்டம் செல்வதை காட்டுகிறது.
3. திணைப்பு கம்பிகள், திதர மின் கடத்தும் பொருட்களை அதாவது மின்கலம், ஓளி விலக்கு, மின்தடை, சாவிகள் திணைக்கப்பட்டதே மின்குற்று எனப்படும்.
4. மின்குற்றினை காட்டும் சிறிய வடிவமே மின்குற்று வரைபடமாகும்.
5. மின்குற்று வரைபடாமானது மின்குற்றிலுள்ள பொருட்களின் குறியீடுகள் (symbols) கொண்டு வரையப்படும்.

**மூடிய மற்றும் தீற்ற சுற்றுகள் (Open and closed circuits)**

1. மின்குற்றினை தியக்கவும், நிறுத்தவும் தேவைப்படுகிறது.

2. மின் சுற்றில் முற்றிலும் மற்றும் திடைவெளி கிழுகாத பாதையில் மட்டுமே மின்னோட்டம் பாயும். கிது மூடிய மின்குற்று எனப்படும்.
3. சாவி தீற்தீருந்தாலோ அல்லது திணைப்பு கம்பிகள் விடுபட்டிருந்தாலோ சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயாது. கிது தீற்ற மின்குற்று எனப்படும்.
4. சாவிகள் சுற்றுக்களை தியக்கவும், நிறுத்தவும் பயன்படுகின்றன.
5. சாவிகளுக்கு மாறாக திணைப்புக் கம்பிகளை திணைத்தும், பிரித்தும் சுற்றுக்களை தியக்கவோ, நிறுத்தவோ செய்யலாம்.

**சாவிகளின் வகைகள்****சாதாரண சாவிகள் (Manual switches)**

சாதாரண சாவிகள் என்பவை நாம் வீடுகளில் பயன்படுத்த கூடியவை. சாவிகள் என்பவை மின் திணைப்பு கம்பிகளை தொடாமல் மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்த உதவுகின்றன.

**தியக்கவியல் சாவிகள் (Mechanical switches)**

திவை கீழ்க்கண்ட வகைப்படும்.

1. எளிய சாவி (Rocker switches)
2. அமுத்த சாவி (Push switches)
3. கைப்பிடிய நகர்த்து சாவி (Toggle switches)
4. தள்ளு சாவி (Slide switches)
5. நுண் சாவி (Limit switch/micro switch)

### எளிய சாவி (Rocker switch)

நூல் அண்றாடம் பயன்படுத்தும் ஒளி விளக்கு சாவியே எளிய சாவி எனப்படும்.

### அழுத் சாவி(Push switches)

இரு முறை அழுத்தினால் கீயங்கவும், மறுமுறை அழுத்தினால் நிறுத்தவும் பயன்படும்.


### கைப்பிடி நகர்த்து சாவி (Toggle switches)

திதிலீளன் கைப்பிடியை முன்னும் பின்னும் நகர்த்தி சுர்றினை கீயங்க, நிறுத்த செய்யலாம்.


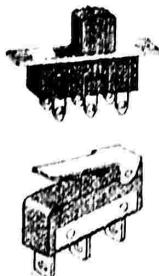
### தள்ளு சாவி (Slide switches)


திதிலீளன் கைப்பிடியை நேர்க் கொட்டில் முன்னும் பின்னும் நகர்த்தி சுர்றினை கீயக்கலாம்.



### நுண் சாவி
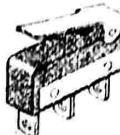
#### (Limit switch/microswitch)

திதிலீளன் வெளி நீட்டியுள்ள சிறு தகட்டினை அழுத்தி சுற்றினை கீயக்கலாம்.



நூல் அண்றாடம் பயன்படுத்தும் ஒளி விளக்கு சாவியே எளிய சாவி எனப்படும்.

### இளைணோட்ட சாவிகள் (Electrical switches)

ஒவ்வொரு இளைணோட்ட சாவியும் ஒரு முகனையையும் (pole) உள்ளது அதற்கு மேற்பட்ட ஏறிக்கள் (throws)யும் உள்ளன உருவாக்கப்படுகிறது.

- முனை :** இது ஒரு பொருத்தப்பட்ட கம்பியின் மீது நகரும் கம்பியாகும். இந்த நகரும் கம்பியை பயன்படுத்தி முடிய, நிறுத்த கற்றை பெறலாம்.
- ஏறி :** இது சாவியில் நிறையாக பொருத்தப்பட்ட கம்பியாகும்.

### இளைணோட்ட சாவிகளின் வகைகள்

உள்ளே உள்ள முனை, ஏறிகளின் எண்ணிக்கைக்கு நக்கவாறு நீஞ்கண்ட வகைகள் உள்ளன.

1. சுற்றை திறக்க அழுத்து சாவி (Push to break)
2. சுற்றை திறனைக்க அழுத்து சாவி (Push to make)
3. SPST சாவி
4. SPDT சாவி
5. DPST சாவி
6. DPDT சாவி
7. DPDTCO சாவி

### சுற்றை திறக்க அழுத்து சாவி


சாதாரணமாக சுற்றில் நிலைணோட்டம் பாய்ந்து எகாண்டிருக்கும். ஆனால் கீச் சாவியை அழுத்தினால் நின்று விடும்.




**உற்கார இணைக்க அமுத்த சாவி**  
மேற்கண்ட சாவி மீண்டும் அமுத்தினால் சுற்றில் மின்னோட்டம் பாயும்.

**SPST சாவி**


SPST (Single Pole Single Throw) ஒரு முனை ஒரு எறி சாவியில் ஒரு வழியில் (one way) சுற்று இணைக்கப் படும்.

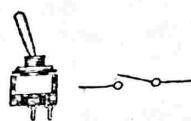**SPDT சாவி**


SPDT (Single Pole Double Throw) ஒரு முனை திரு எறி சாவியில் திரு வழியில் (two ways) சுற்று இணைக்கப்படும். (எ.கா.) மாடிப் படியிலுள்ள ஒரு விளக்கை மேலிருந்தும் தியக்கலாம். படியின் கீழிருந்தும் தியக்கலாம்.

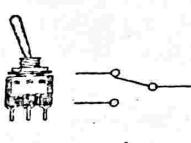**DPST switch**

DPST (Double Pole Single Throw) திரு முனை திரு எறி சாவியின் ஒரு SPST சாவி சேர்ந்ததாகும். இவை கிரண்டையும் ஒரே சமயத்தில் தியக்கவும், நிறுத்தவும் செய்யலாம்.

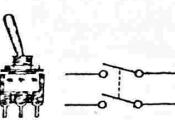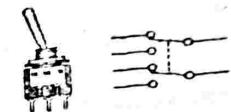**DPDT switch**

A DPDT (Double Pole Double Throw) திரு முனை திரு எறி சாவியில் என்பது திரு SPDT சாவி சேர்ந்ததாகும். பொதுவாக இவை மொட்டார்களின் வேகத்தையும், திசையையும் மாற்ற உதவுகின்றன.



ஏதுத்துக்காட்டாக முடிஉலர்த்தும் கருவியில் DPDT சாவியை கீழ்க்கும் போது, உள்ளே திரு சாவிகள் தியக்கும் போது. உள்ளே திரு சாவிகள் தியக்கப்படுகின்றன. ஒன்று மின்சீசிரியை தியக்கவும், மற்றொன்று வெப்பத்தை கொடுக்கவும் பயன்படுகிறது.

**மின் உருகிகளின் வகைகள்**

மறுகடமைப்பு மின் உருகிகள் (Rewireable Fuses) இவ்வகை மின் உருகிகள் வீட்டு உபயோகத்தீர்கும் சிறு அளவு மின் பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. போர்ஸ்லென் (porcelain) எனப்படும் பீங்கான் வகை பொருளினால் செய்யப்பட்ட அடிப்பாகத்தில் உருகியின் பகுதிப் பொருட்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக மின்னோட்ட அதிர்விலிருந்து பாதுகாப்பாக நாம் பயன்படுத்த முடியும். உருகு கிழமை உருகி விடால் அதை மட்டும் மாற்றினால் போதுமானது. உருகு கிழமைகள் பொதுவாக காரியம், தாமிரம், அலுமினியம் அல்லது காரிய உலோக கலவை பொருட்கள் மூலம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இவ்வகை உருகியின் பிகப்பெரிய பயன் எனிதாக உருகி கிழமைகளை மாற்றலாம். மற்றும் கையாளலாம். முழுவதும் மூடப்பட்ட அல்லது கலன் வகை (Cartridge Type) உருகிகள், ஒரு மூடிய கலனினுள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்

மின் கடத்தும் பொருட்கள் வேறு பகுதியில் உள்ளன. இவை D வகை, திணைப்பு வகை (Link Type) என திரு வகைப்படும்.

#### D வகை கண் மின் உருசிகள் (D Type Cartridge Fuses)

திணைப்பு வகையைப் (adapter ring) மற்றும் கலன் (cartridge) உருசியின் மேல் ஒரு மூடி நிருது போட்டு மூடியிருக்கும். அதனுள் கலன் (cartridge) அழுத்தப்பட்டிருக்கும். கலனின் நூணி (tip) கடத்தியின் மீது படும் போது சுற்று முறையெற்று மின்னோட்டம் படியும். இவ்வகை நம்பகமானது.

#### திணைப்பு வகை கண் மின் உருசிகள் (Link Type Cartridge fuses)

திதில் கத்தி தகடு வகை மற்றும் நிருது வகை என திரு வகை உள்ளது. கத்தி தகடு வகை HRC உருசிகள் எனில் குடமாற்றக் கூடியவை. திருத்தாகவே திதில் காப்பிடப்பட்ட உருது அழுத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


நிருது வகை HRC உருசிகளில், உருசியின் அடிப்பாகத்துடன் கடத்தி தகடுகள் திருத்தப்பட்டு பொருத்தப்படுகின்றன.

HRC வகை (High Rupturing Capacity Fuse) உருசிகளில், உருது திழையானது ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவிற்கு குறை கற்றினன (short circuit) தாக்கு பிடிக்கின்றன. இக்கால தினைவெளியில் குறை கற்று நிவர்த்தி செய்யப்பட்டால் உருசிகள் உருகுவதில்லை. கிள்ளல்யெனில் உருசி விடுகின்றன. இவை கண்ணாடி அல்லது வேதி பொருட்களினால் மூடுவகைப்படுகின்றன. ஏனெனில் கற்றுப்புறத்திலுள்ள மாக்கள் மூலம்

நிருது தினை பாதிக்கப்படாமல் திருத்த திவ்வாறு காற்று புகாவண்ணம் மூடுவகைப்படுகிறது.
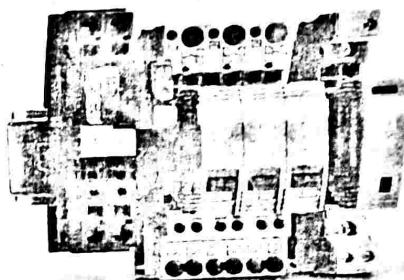
#### நிறப்பான்கள் (Circuit breakers)

ஒரு மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கையில் ஓதேஜூம் குறை சுற்று (short circuit) வர்ப்படால் அச்சுற்றியள்ள மூடு மின் தினைப்பையும் ஓதேஜூம் அச்சுற்றியள்ள மூடு திறப்பான்கள் தூண்டித்து மின் கருவிகளை காப்படே சுற்று திறப்பான்கள் எனப்படும். மின்னோட்டு வெப்ப காந்த, வெப்ப சுற்று திறப்பான்கள் என பல்வகை சுற்று திறப்பான்கள் உள்ளன. அவைகளை தினைக்கும் தீர்வு மற்றும் குறை சுற்றின் தூண்டிக்கும் தீர்வு ஆகியவற்றை பொருத்து மாறுபடுகின்றன.




**தெர்ந்தெடுக்கும் தீர்ம் (Selection criteria)**

	அதிக பழுவின் குறைந்த போது காற்றின் போது திருப்பு நேரம்	குறைந்த போது காற்றின் போது திருப்பு நேரம்	யென், பாதுகாப்பு
வெப்பம்			அதிக பழ
வெப்ப காந்தம்			குறை சுற்று. அதிக மின்பாதைகள்
மின்னணு			குறை சுற்று. அதிக மின்பாதைகள்

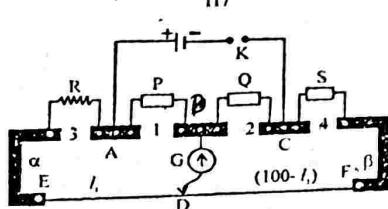**கேரி பாஸ்டர் சமனச் சுற்று: (Carey Foster Bridge)**


கேரி பாஸ்டர் சமனச்சுற்று, மீட்பர் சமனச் சுற்றின் திருத்தீய அமைப்பேயாகும். இது மிக உயர்வான உணர்வு நுட்பம் கொண்டது. இதனைப் பயன்படுத்தி, ஏற்தாழ சமமான ஒரு மின்தடைகட்சியை உள்ள மின்தடை வெறுபாட்டினை அளவிடலாம். ஒரு மின்தடையின் மதிப்பு தெரிந்தால் மற்றதன் மதிப்பினைக் கணக்கிடலாம். இவ்வகையான அமைப்பில் முனை மின்தடைகள் (end resistance) நீக்கப்படுகிறது. ஆகவே இதனை பயன்படுத்தி மிகக் குறைவான மின்தடையினையும் தூல்வியமாக அளவிடலாம்.



குறைந்த மின்தடை கொண்ட 1 மீட்பர் நீள்க்கம்பி (AB) ஒரு மரச் சட்டத்தில் விழைப்பாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் முனைகள் குறைந்த மின்தடை கொண்ட தடிமனான பித்தளைத் தகட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மரச் சட்டத்தில் நான்கு திடைவெளிகள் அமையுமாறு பித்தளைத் தகடுகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. மரச்சட்டத்தில் கம்பி AB க்கு இணையாக ஒரு மீட்பர்கோல் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

A, B ஆகிய முனைகளின் முனை மின்தடைகள் α, β எனக் கொள்வோம். கம்பியின் ஓரலகு மின்தடை  $\rho$  எனக் கொள்வோம். இட, வெப்பக்க இடைவெளிகளில் முறையே R, S உள்ளபோது சரியிட்டு நீளம்  $I_1$ , எனக்கொள்வோம். இந்திலையில் வீட்ஸ்டன் சமனச் சுற்றின் இணைமாற்று படத்தில் காட்டியவாறு அமையும். சுற்று சரியிடு செய்யப்பட்டுள்ளபோது
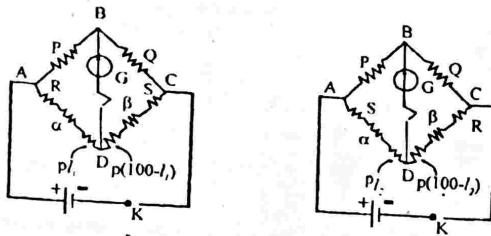
$$\frac{P}{Q} = \frac{R + \alpha + I_1 \rho}{S + \beta + (100 - I_1) \rho} \quad \text{-(i)}$$



அடுத்து S, R ஆகியவற்றை இடமாற்ற, அதாவது S இடது பக்க இடைவெளியிலும், R வஸ்பக்க இடைவெளியிலும் உள்ளபோது, சரியீட்டு நீளம்  $l_2$  எனக் கொள்வோம். இப்போது இணைமாற்றுச் சுற்று படத்தில் காட்டியபடி அமையும். சுற்று சரியீடு செய்யப்பட்டுள்ளபோது.

$$\frac{P}{Q} = \frac{S + \alpha + \frac{l_2}{l_1} \rho}{R + \beta + (100 - \frac{l_2}{l_1}) \rho} \quad \text{--- (ii)}$$

$$\text{சமன்பாடு (1), (2) ஆகியவற்றை ஒப்பிட.,}$$

$$\frac{R + \alpha + l_1 \rho}{S + \beta + (100 - l_1) \rho} = \frac{R + \alpha + l_2 \rho}{S + \beta + (100 - l_2) \rho}$$

இரு பக்கங்களிலும் 1- ஜக் கூட்ட

$$\frac{R + \alpha + l_1 \rho + S + \beta + (100 - l_1) \rho}{S + \beta + (100 - l_1) \rho} = \frac{S + \alpha + l_2 \rho + R + \beta + (100 - l_2) \rho}{R + \beta + (100 - l_2) \rho}$$

$$\frac{R + S + \alpha + \beta + 100\rho}{S + \beta + (100 - l_1) \rho} = \frac{R + S + \alpha + \beta + 100\rho}{R + \beta + (100 - l_2) \rho} \quad \text{--- (iii)}$$

Numerators are equal. ∴ Equating Denominators

$$S + \beta + 100\rho - \frac{l_1}{l_2} \rho = R + \beta + 100\rho - \frac{l_2}{l_1} \rho$$

$$\text{Or } S - \frac{l_1}{l_2} \rho = R - \frac{l_2}{l_1} \rho$$

$$\text{Or } R - S = \frac{l_1}{l_2} \rho - \frac{l_2}{l_1} \rho$$

$$\text{Or } R = S + (\frac{l_1}{l_2} - \frac{l_2}{l_1}) \rho$$

From equation (v) knowing  $l_1, l_2$ , diff R-S can be calculated. S known, R can be calculated per unit length. (vi)

ஒரலகு மின்தடை,  $\rho, l_1, l_2$  தெரிந்தால் (R-S) கணக்கிடலாம். S தெரிந்தால் R கணக்கிடலாம்.

r கணக்கிடல்:

ஒரலகு நீளக்கம்பியின் மின்தடை காண. மின்தடை R-ற்குப் பதிலாக இந்த இடைவெளியில் ஒரு பித்தனைத் தகட்டினை இணைக்கவேண்டும். ( $R=0$ ). இப்போது சரியீட்டு நீளம்  $l_1$  எனக் கொள்வோம். அடுத்து மின்தடை S ஜ இடது இடைவெளியிலும் அமைத்து சரியீட்டு நீளம் காணவேண்டும். இப்போது சரியீட்டு நீளம்  $l_2$  எனக் கொள்வோம். P, Q ஆகியவற்றின் மதிப்பு சமமாக இருக்கவேண்டும்.

$$R = S + \rho (l_2 - l_1) \quad \dots (2)$$

இங்கு  $R = 0$

$$\therefore \rho = \frac{S}{(l_2 - l_1)} \quad \dots (3)$$

பல மாறுபட்ட S மதிப்புக்கு. இச்சோதனையை பல முறை செய்து ஒன் ராசி மதிப்பு கணக்கிடலாம். இந்த மதிப்பினைச் சமன்பாடு (1)ல் பயன்படுத்தி. கம்பியின் மின்தடை R கணக்கிடலாம்.


#### மின்னமுத்தமானி (Potentiometer)

மின்னமுத்த வேறுபாட்டை அளவிடுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட கருவி மின்னமுத்தமானி. இதனைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் மின்தடை ஆகீயவற்றையும் அளவிடலாம்.  
அமைப்பு:

மின்னமுத்தமானியில் 10 மீட்டர் நீளம் கொண்ட சீரான கம்பியை பத்தாக மடித்து ஒரு மரப் பலகையில் இணையாகப் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. ஆகீயின் முனைகளில் மின்தடையற்ற பித்தனை தகடு அமைத்து. இணைப்பிற்காக பிணைப்புத் திருக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. நகரும் தொடுசாவியை பயன்படுத்தி கம்பியின் எப்புள்ளியிலும் இணைப்புத் தரலாம். கம்பிக்கு இணையாக மரப் பலகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள அளவு கோவிலைப் பயன்படுத்தி சரியிட்டு நீளம் அளவிடலாம்.
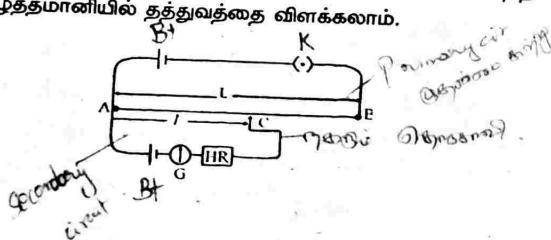
#### கொள்கை

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள சுற்றினைப் பயன்படுத்தி மின்னமுத்தமானியில் தத்துவத்தை விளக்கலாம்.



AB என்பது மின்னமுத்தமானியின் கம்பியினைக் குறிக்கிறது. A,B ஆகீய முனைக்கிடையே சீரான மின்னியக்கு விசை கொண்ட மின்கலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சுற்றிலுள்ள சாவியை மூடுக்கொது, மின்னமுத்தமானிக் கம்பியின் வழியாகச் சீரான மின்னோட்டம் செல்கிறது. இந்தச் சுற்றினை முதன்மைச் சுற்று (Primary circuit) என்பர்.

டேனியல் மின்கலத்தீன் நேர்முனையை மின்னமுத்தமானியின் முனை A உடன் இணைக்கவேண்டும். இதன் எதிர் முனையை கால்வனாமீட்டர் உயர்மின்தடை வழியாக நகரும் தொடுசாவிக்கு இணைக்கவேண்டும். இந்தச் சுற்றினை துணைச்சுற்று (Secondary circuit) என்பர். துணைச் சுற்றிலுள்ள மின்கலத்தீன் நேர்முனை A உடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால், இதனால் தோன்றும் மின்னோட்டம் முதன்மைச் சுற்றால் தோன்றும் மின்னோட்டத் திசைக்கு எதிர் திசையில் செல்லும். அதாவது இந்த மின்கலமானது. மின்னமுத்தமானியின் முனைக்கிடையே உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாட்டினை எதிர்க்கிறது.

நகரும் தொடுசாவியினைப் பயன்படுத்தி கம்பியில் J ல் இணைப்புக் கொடுப்பதாக கொள்வோம். A,J ஆகீயவற்றிற்கிடையே உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாடு துணைச் சுற்றிலுள்ள மின்கலத்தீல் e.m.f விட அதைமாக இருந்தால் கால்வனாமீட்டரின் குறிமுள் வலப் பக்கம் விலகலடையும். இவ்வாறின்றி AJ ஆகீய முனைக்கிடையே உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாடு குறைவாக இருந்தால், கால்வனாமீட்டர் இடப்பக்கம் விலகலடையும். நகரும் தொடுசாவியினை நகர்த்தி. கால்வனாமீட்டரில் எவ்வித விலகலும் இல்லாதவாறு

செய்யவேண்டும். இப்போது அற்கும், தொடுசாவி தொடும் புள்ளிக்குமிடையே உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாடு துணைச் சூரியூள்ள மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விஷைக்குச் சமமாகும். இந்த நிலையில் தொடுசாவி கம்பியையனத் தொடும் புள்ளியை சரியீட்டுப் புள்ளி என்பர். AJ என்ற நீளத்தினை சரியீட்டு நீளம் என்பர். சரியீட்டு நீளம் / எனவும், கம்பியின் வழியாகச் செல்லும் சீரான மின்னோட்டம் / எனவும், கம்பியின் ஒரலகு மின்தடை ரெஸிஸ்டன்ஸ் கொண்டால், AJ ஆகியவற்றிகிடையே உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாடு பூர்த்து அடையும்.

$$\text{எனவே } E = ip_1$$

இங்கு  $r$ ,  $i$  என்பவை மாறிலி


$$\therefore E \propto i$$

$$E = R_{\text{std}} \Delta I = ip_1$$

திடுவே மின்னமுத்தமானியின் தத்துவமாகும். மின்னமுத்தமானியின் கம்பியின் வழியாக சீரான மின்னோட்டம் பாயும்போது. ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்திற்கு இடையை உள்ள மின்னமுத்த வேறுபாடு. கம்பியின் நீளத்திற்கு நேர் தகவில் அமையும்.
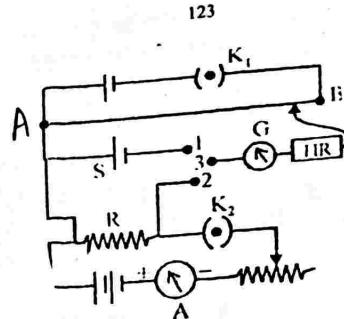
#### i. அம்மீட்டர் அளவு தீருத்தம் செய்தல் (Calibration of Ammeter)

அம்மீட்டர் அளவு தீருத்தம் செய்வதற்கான சுற்று படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. மின்னமுத்தமானியின் முனை A,B ஆகியவற்றிகிடையே சீரான மின்னியக்குவிசை கொண்ட மின்கலம், சாவி மின்தடைமாற்றி ஆகியவை இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



துணைச் சுற்றில் ஆறு வழிச்சாவி பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனைப் பயன்படுத்தி இரு மின்னமுத்த வேறுபாடுகளைத் தனித் தனியாக மின்னமுத்தமானிச் சுற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளுமாறு தனியாக மின்னமுத்தமானியின் முனை A ஆறு வழிச் செய்யலாம். மின்னமுத்தமானியின் முனை A ஆறு வழிச் செய்யலாம். மின்னமுத்தமானியின் முனை A ஆறு வழிச் செய்யத் தீருகு 2 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர் சாவியின் மையத் தீருகு 5 ஒரு கால்வனா மீட்டர், உயர்மின்தடை வழியாகத் தொடுசாவியிடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. முனை 1.6 ஆகியவற்றிற்கிடையே டேனியல் மின்கலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. படித்தர மின்தடை R (standard resistance), மின்தடைமாற்றி, அளவு தீருத்தம் செய்யப்பட வேண்டிய அம்மீட்டர், மின்கலம், சாவி ஆகியவை தொடராக இணைத்து, படித்தர மின்தடை R முனைகள் படத்தில் காட்டியவாறு முனை 2.3 உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலில் டேனியல் மின்கலம் மின்னமுத்தமானிச் சுற்றுடன் அமையுமாறு ஆறு வழிச் சாவியை அமைத்து சரியீட்டு நீளம் / காணவேண்டும்.

$$\therefore 1.08 \alpha I_o$$

(1)

*Rh*

படித்தர மின்தடை அமைந்துள்ள துணைச் சுற்றிலுள்ள மின்தடை மாற்றியைச் சரிசெய்து அம்மீட்டர் காட்டும் அளவு மின்தடையின் முனைகட்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த  $I_1$ , காணவேண்டும். படித்தர மின்தடையின் முனைகட்கிடையே உள்ள மின்னழுத்த வெறுபாடு  $i' R$ . என்பது அளவிடப்படும் மின்னோட்டம் ஆகும்.

$$\therefore i' R \propto I_1$$

சமன்பாடு (1), (2) ஆகியவற்றை வகுக்க

$$\frac{1.08}{i' R} = \frac{I_0}{I_1} \quad \dots (3)$$

$$\therefore i' = \frac{1.08 \times I_1}{R \cdot I_0}$$

இதுவே கணக்கிடப்பட மின்னோட்டமாகும்.

$$\text{தீருத்தம்} = i' - i$$


... (4)

அம்மீட்டர் அளவின் 0.1, 0.2 எனக் கொண்டு, ஒவ்வொரு அம்மீட்டர் அளவிடிற்கும் தீருத்தம் கண்டு அளவு தீருத்த வரைபடம் வரையலாம்.

குறை நெடுங்க வோல்ட் மீட்டர் அளவு தீருத்தம் செய்தல்  
(Calibration of Low range Voltmeter)

மின்னழுத்த மானியின் முனை A, B ஆகியவற்றிற்கிடையே சீரான மின்னியக்கு விழச் கொண்ட மின்கலம் படத்தில் காட்டியவாறு தீரைக்க வேண்டும். துணைச் சுற்றில் 1.08 வோல்ட் மின்னழுத்தம் கொண்ட டேனியல் மின்கலத்தை

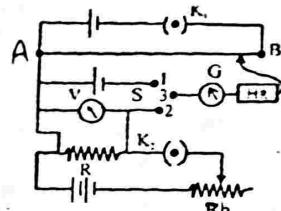தீரைத்து, சரியிட்டு நீளம்  $l_0$  அளவிடவேண்டும். எனவே ஒரைது நீளக்கம்பியில் மின்னிறக்கம்  $\frac{1.08}{l_0}$  ஆகும். தீரை முதலில் கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.



துணைச் சுற்றிலுள்ள மின்கலத்தை நீக்கி, வோல்ட்மீட்டரின் நேர்முனையை மின்னழுத்தமானியின் முனை A உடனும், மறு முனையை நகரும் தொடுசொலியுடனும் தீரைக்க வேண்டும். தொடுசொலியின் மின்னழுத்தமானியின் கம்பியின் மீதும் அழுத்தும் போது, வோல்ட்மீட்டர் காட்டும் அளவு V எனக் கொள்வோம். தொடுசொலி தொடும் புள்ளி J, AJ நீளம் / எனக்கொண்டால், AJ நீளம் கொண்ட கம்பியின் முனைகட்கிடையே உள்ள

$$\text{மின்னழுத்த வெறுபாடு } \frac{1.08}{l_0} \times l_0 \text{ ஆகும்.}$$

$$\text{ஆகவே தீருத்தம்} = \left( \frac{1.08 l_0}{l_0} - V \right)$$

வோல்ட் மீட்டரின் அளவு 1.0, 0.2 எனக் கொண்டு, ஒவ்வொரு வோல்ட்மீட்டர் அளவிற்கும் தீருத்தம் கண்டு அளவு தீருத்த வரைபடம் வரையலாம்.

### பல்கலைக்கழக வினாக்கள்

#### 2 மதிப்பெண் வினாக்கள்

- கேரி பாஸ்டர் சமனச்சுற்றின் படம் வரைக.
- மின்னமுத்தமானியின் தத்துவம் யாது?
- மின்னமுத்தமானியை அம்மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய்த்?
- இயக்கவியல் சாவிகளின் வகைகள் யாவை?
- மறுகட்டமைப்பு மின் உருகி என்றால் என்ன?
- சுற்று திறப்பான்கள் என்றால் என்ன?

#### 5 மதிப்பெண் வினாக்கள்

- கேரி பாஸ்டர் சமனச்சுற்று பயன்படுத்தி தெரியாத மின்தடை காணுகலை விவரி.
- மின்னமுத்தமானி செயல்படுத்தலை விவரி.
- மின்னமுத்தமானியை வோல்ட் மீட்டராக எவ்வாறு மாற்றுவாய்த்?
- மின்னோட்ட சாவிகள் விவரி.
- மின் உருகிகளின் வகைகளை விவரி.

#### 10 மதிப்பெண் வினாக்கள்

- மின்னமுத்தமானி கொண்டு மின்னமுத்த வேறுபாடு காணும் சோதனையை விவரி.
- இயக்கவியல் சாவிகளின் வகைகளை விவரி.

### B.Sc., Degree Examination Model Question Paper Semester - I Allied Physics - I

Maximum : 75 Marks

Time : Three hours

#### SECTION - A

$10 \times 2 = 20$

Answer all questions :

- Define interfacial surface tension.  
உள்முக பரப்பு கிழவிசை வரையறு.
- What is non-uniform bending?  
சீர்ந்த வளைவு என்பது என்ன?
- What is piezo - electric effect?  
அமுத்தமின் தூடிப்பு என்றால் என்ன?
- Explain is reverberation?  
எதிர்மூக்கம் என்றால் என்ன?
- Explain Joule - Thomson effect.  
ஜூல் - தாம்சன் வளைவு என்றால் என்ன?
- What is liquefaction of gases?  
வாயுக்களை நீர்மமாக்கல் என்றால் என்ன?
- Define Gravitational constant.  
சர்ப்பியல் மாறிலி வரையறு.
- What is known as initial mass?  
நிலைமை நிறை என்றால் என்ன?
- Write principle of potentiometer.  
மின்னமுத்தமானியின் தத்துவம் யாது?